



Session électronique avec Arduino


 


Photo by Lenny et Meriel ©

 

Ouvrez la boîte... et cherchez ce truc:




www.devoxx4kids.com






 - > On peut demander à Arduino d'exécuter une tâche (un **programme**) que l'on réalise, au préalable, sur un ordinateur.
- > Pour lui envoyer le programme, il faut le connecter à l'ordinateur avec le câble **USB**.






 - > Via le câble USB, Arduino reçoit du courant et est dit *sous tension*.
- > Arduino a des **pins** (les trous) sur les côtés qui peuvent envoyer ou recevoir du courant!






 - > Une **LED** est une très petite lumière, souvent de couleur (blanc/rouge/jaune/vert)
- > Regardez celles que vous avez dans la boîte!





 - > Chaque LED a deux **jambes**... une courte et une longue
- > La longue représente le PLUS (+) (pôle positif)
- > La courte... le MOINS (-) (pôle négatif)
- > Le courant circule toujours du + vers le -





- > Arduino reçoit donc son courant via l'**USB** (et donc du PC)
- > On mesure la quantité de courant qui passe dans le fil en **AMPÈRE** (c'est le *litre* du courant électrique, ou le *mètre*...)
- > La quantité de pression (tension) pour que le courant se fasse se mesure en **VOLT** (pas le chien!)

- > Une LED a une tension de 5V (5 Volts)
- > Une LED peut faire circuler jusqu'à 15mA (15 milli ampères, 15 millièmes de 1 ampère)

- > Donc il faut faire attention au courant qu'on lui envoie !!!



Une **résistance** assure qu'il n'y a pas trop de courant qui passe.
C'est une espèce de goulot de bouteille... mais pour l'électricité...





> Tout ce beau monde se combine comme ça:
ampère (courant) * **ohm** (résistance) = **volt** (tension)

> Donc, on peut savoir la résistance dont on a besoin:
ohm = **volt** / **ampère**

> Pour nos LEDs:
(5 - 1.8) volt / 0,015 ampère = 213 ohm



Les résistances ont des **lignes colorées**... en plus de *faire joli*, ces lignes sont un **code** qui représente la quantité d'**ohms** qu'elles offrent.



Pour nos LEDs on a besoin de 213 ohms et dans le langage secret des électriciens, le code **Rouge-Rouge-Brun** veut dire 220 ohms.

Vu qu'on n'est pas à 7 ohms près, on se servira de celles-là ->






 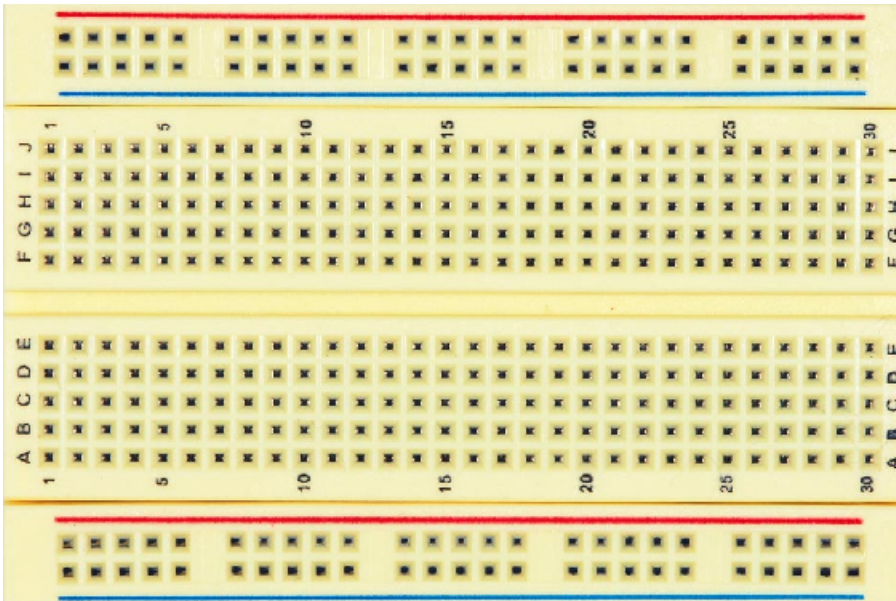La **planche à pain** (breadboard) et **ses fils**...





Mouais et? “Comment ça marche?”

 


Made with  Fritzing.org

www.devoxx4kids.com






Allez, zou on met tout ça ensemble!

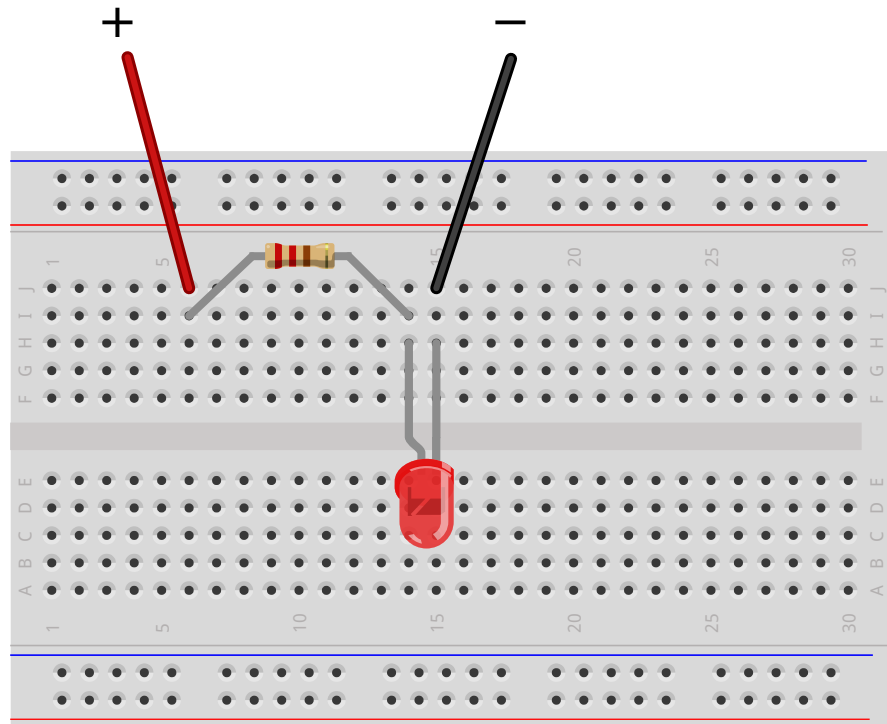

DEVOXXTM

[4KIDS]

 



```
long dernierTemps = 0;
long periode = 1000;
int etatLED = LOW;

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  unsigned long maintenant = millis();

  if(maintenant - dernierTemps > periode) {
    dernierTemps = maintenant;
    if (etatLED == LOW)
      etatLED = HIGH;
    else
      etatLED = LOW;
    digitalWrite(13, etatLED);
  }
}
```





- > Et si on buzzait... en utilisant le **buzzer** (composant qui fait pouet-pouet)
- > On va s'en servir comme **haut-parleur!!**






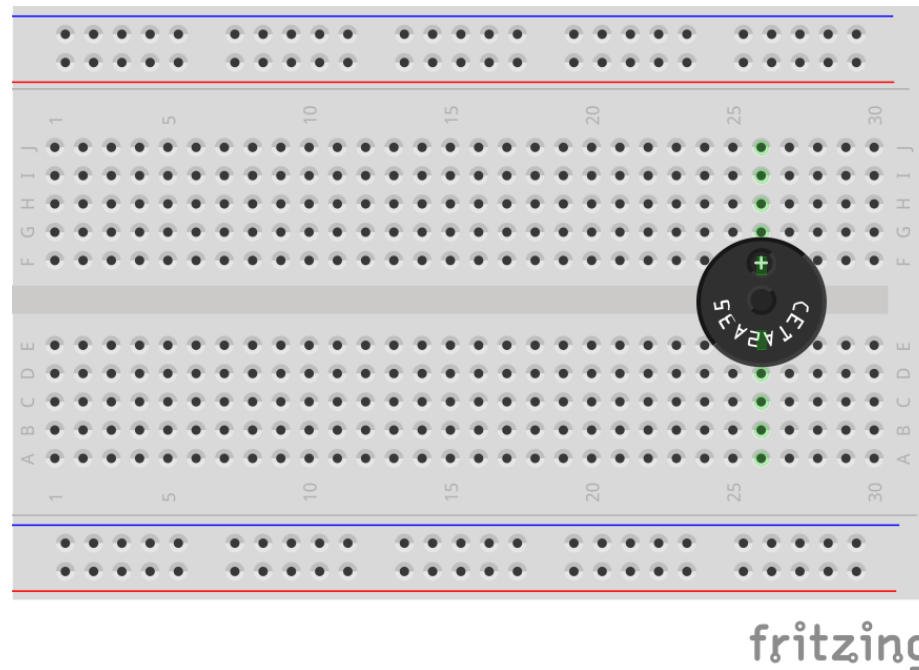- > vidons d'abord la ~~planche à pain~~... heu la breadboard.
- > ajoutons le buzzer et connectons à cheval sur les deux côtés





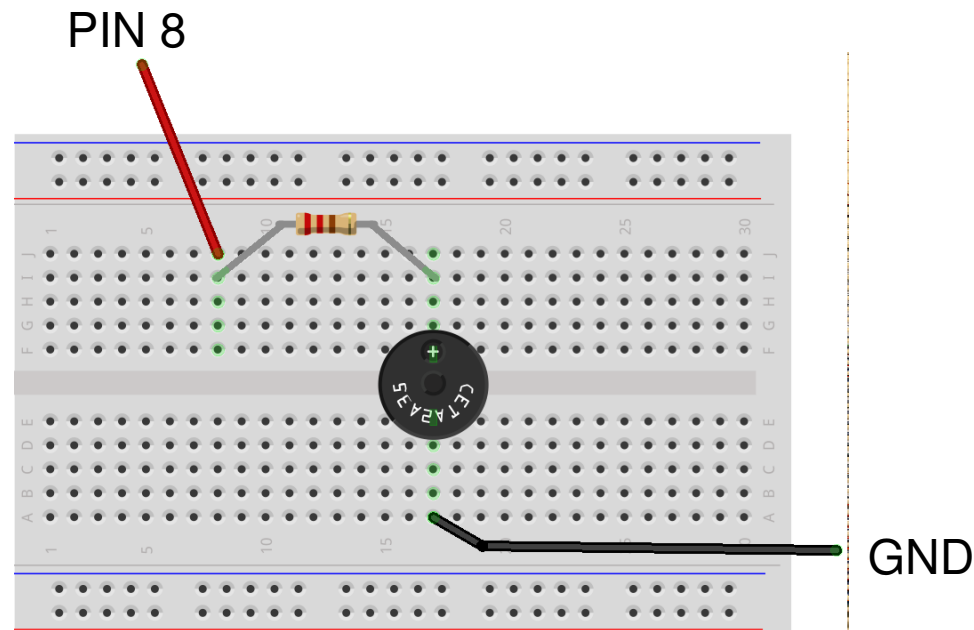- > Puis les derniers ingrédients, pour qu'on puisse faire quelque chose avec... sans tout griller (oui oui griller)
- > Attention les fils sont maintenant sur la **Terre** et le pin **8**





Un peu de zik'mu?

```
int zikmu[] = {262,196,196,220,196,0,247,262};
int pouetDuree[] = {4,8,8,4,4,4,4,4 };

void setup() {
  for (int pouet = 0; pouet < 8; pouet++) {
    long duree = 1000/pouetDuree[pouet];
    tone(8, zikmu[pouet],duree);
    delay(duree * 1.4);
    noTone(8);
  }
}

void loop() {
}
```



- > Et si on jouait avec... de la lumière?
- > Jusque là, la résistance laissait passer un courant fixe!
- > Mais il existe aussi des Photorésistances, elles varient avec la lumière!
- > Ca ressemble à ça (et c'est dans votre boîte!)







- > On va l'utiliser en mettant:
 - > le + sur du 5V
 - > le - sur un pin **analogique**
-
- > un pin analogique peut lire/écrire plein de **nombres**, pas seulement 0 ou 1
-
- > Ca va nous servir pour savoir **combien** de lumière est présente!



Et maintenant on retrousse ses manches... et on y va pour l'étape 1 !

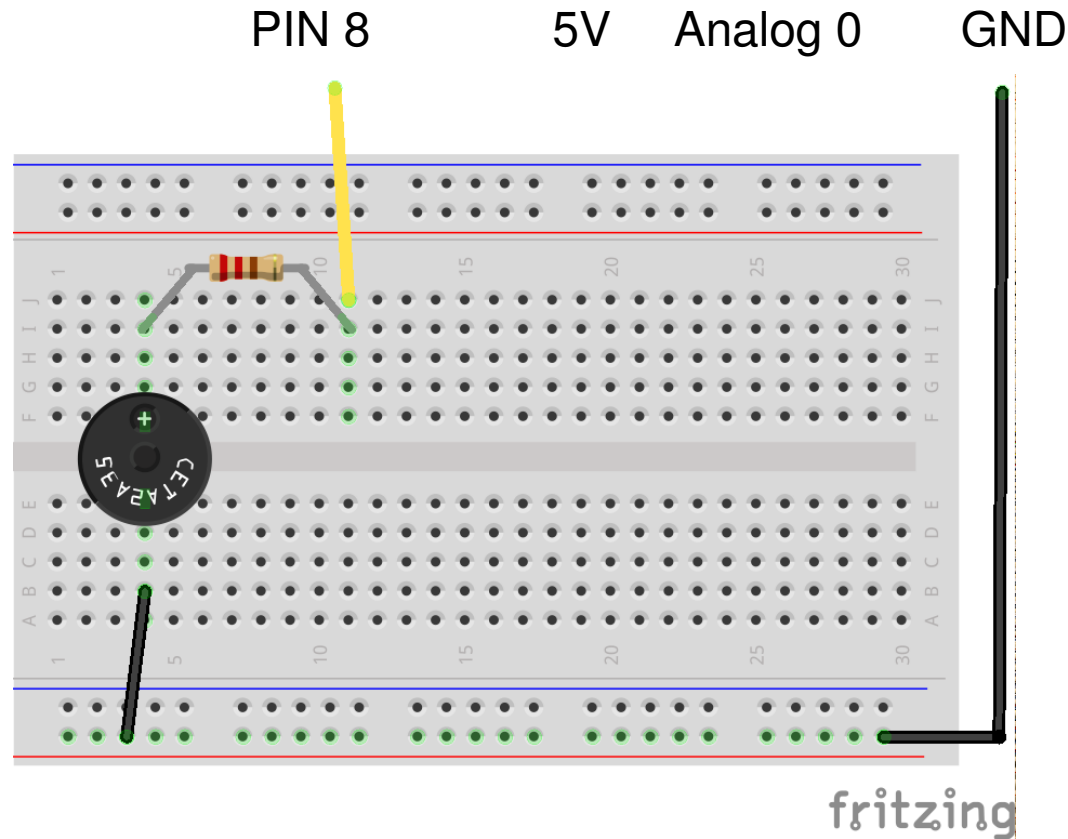

Étape 2: le circuit de mesure

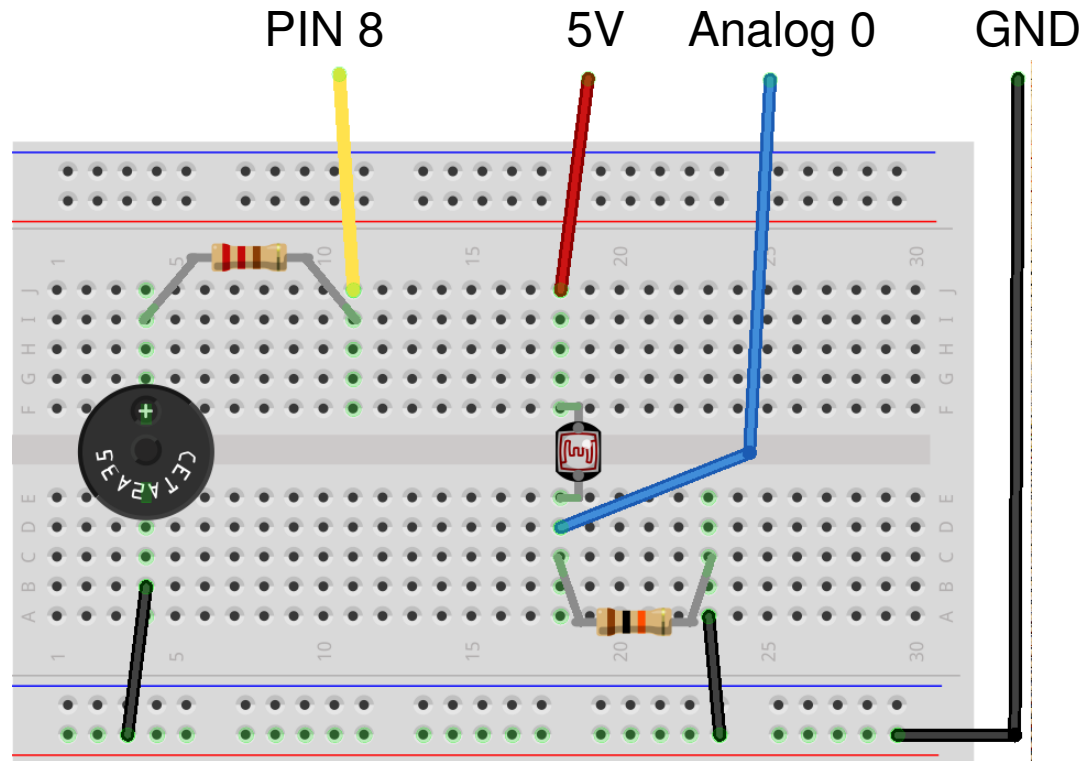

fritzing




> De la zik'mu... et c'est nous qu'on joue!

```
void setup() {  
  // Configuration de la communication  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
  // Lire l'entrée analogique 0  
  int lumiere = analogRead(A0);  
  // S'il se bloque sur l'ordinateur, on peut lire la valeur  
  Serial.println(lumiere);  
  // Maintenant, nous prenons l'entrée (de 400 à 1000)  
  // Et nous la traduisons à la sortie (entre 120 et 1500Hz)  
  // Ces nombres peuvent changer avec la lumière dans la pièce  
  int tonaliteCourante = map(lumiere, 400, 1000, 120, 1500);  
  // Jouer le ton  
  tone(8, tonaliteCourante, 10);  
  delay(1);          // Courte pause, donne un meilleur résultat  
}
```



- > Maintenant, nous allons créer un feu de circulation avec 3 LEDs (vert / orange / rouge)
- > On raccorde ces LEDs aux pins 8, 9 et 10 de la même manière qu'au début!
- > On va les faire clignoter, et dans l'ordre s'il-vous-plaît!

DEVOXX™ [4KIDS]

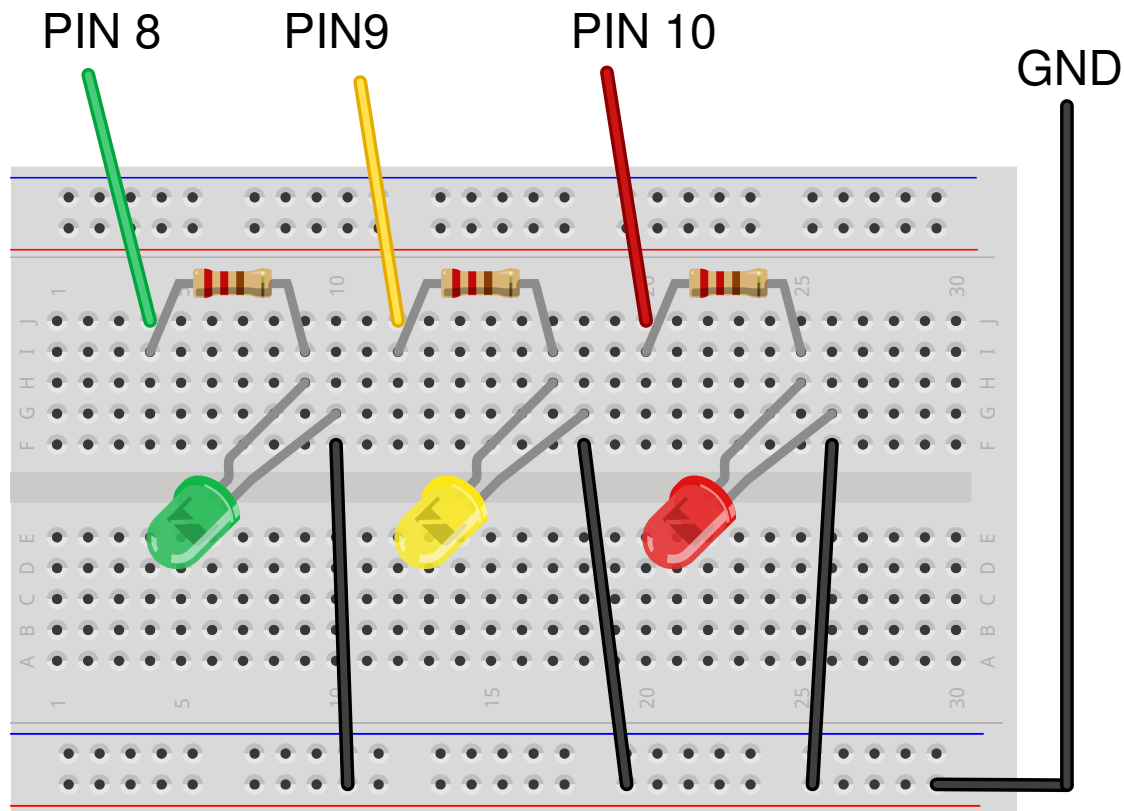

Made with  Fritzing.org

www.devoxx4kids.com




```
long dernierTemps = 0;
long periode = 1000;
int led0n = 0;

void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
}

void loop() {
  unsigned long maintenant = millis();
  if(maintenant - dernierTemps > periode) {
    dernierTemps = maintenant;
    led0n = (led0n+1) % 3;
    digitalWrite(8, 0==led0n);
    digitalWrite(9, 1==led0n);
    digitalWrite(10, 2==led0n);
  }
}
```



Super les gars!

 

www.devoxx4kids.com

